

9장 멀티플렉서, 디코더, 프로그래머블 논리소자

→ 회로를 만들 때 자주 쓰이는 기능들
미리 만들어 회로를 만들 때 쉽게
사용할 수 있도록 함

9.1 개요

소규모 집적회로 : NAND, NOR, AND, OR, 인버터

* 중규모 집적회로 : 덧셈기, 멀티플렉서, 디코더, 레지스터, 카운터

대규모 집적회로 : 메모리, 마이크로프로세서


9.2 멀티플렉서 (MUX)

멀티플렉서 = 데이터 선택기 = MUX

→ 여러개의 입력 중 하나를 선택하는 기능을 함

① 2to1 MUX (= 2x1 MUX)

: 입력 2개, 출력 1인 MUX

 

그림설명



2개의 입력 I_0, I_1 중 하나를 선택하여 출력으로 보내는데

선택선 A가 0 이면 I_0 을 출력

선택선 A가 1 이면 I_1 을 출력한다.

∴ A가 0 이냐 1 이냐에 따라 출력 값이 결정됨

진리표

A	Z
0	I_0
1	I_1

논리식 $Z = A'I_0 + AI_1$


⊗ 논리식을 해석하면 $A=0 \rightarrow Z=I_0$

$A=1 \rightarrow Z=I_1$

gm

② 4 to 1 MUX = 4x1 MUX

: 입력 4개, 출력 1개인 MUX

 

I_0, I_1, I_2, I_3 의 입력 4개 중 A, B의 제어선에 따라
출력 Z가 결정된다.

A=0, B=0 이면 I_0 이 출력

A=0, B=1 이면 I_1 출력

A=1, B=0 이면 I_2 출력

A=1, B=1 이면 I_3 출력

진리표

논리식

A	B	Z
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

$$Z = A'B'I_0 + AB'I_1 + AB'I_2 + ABI_3$$

⊗ 논리식을 계산하면


위내용과 같다

8 to 1 MUX 도 이따같이 적용하여 만들 수 있다

③ 위 내용을 일반화 하기

2^n to 1 MUX

→ 2^n 개의 입력과 n 개의 제어선 (선택선) 을 가지는 멀티플렉서

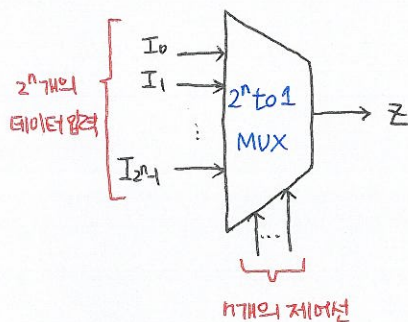


⊕ X, Y 의 두 개의 입력을 갖는 MUX 설계하기


tb_elec_engineer@naver.com

근데 X, Y 가 4비트

gm

 

↓↓ 줄여서 표현하기

 

진한선은 "여러 개를 보낸다"의 의미

여러 개의 신호가 있는데 그 신호들이 묶여 하나의 의미를 나타낼 때 간단히 나타내기 위해 \ (사선) 표시

4 ↑ 는 "4비트를 갖는다"의 의미이다

$A=0 \rightarrow Z=X$


$A=1 \rightarrow Z=Y$

9.3 3-상태 버퍼 (= 3-state Buffer)

tb_elec_engineer@naver.com

3-상태 버퍼는 들어오는 신호를 증폭시키기 위해 사용한다

gm

 


A 신호가 들어올 때 제어신 B가 0 이냐 1 이냐에 따라

출력 C가 결정된다.


B=1 이면 연결된 상태로 A 입력이 C로 전달

B=0 이면 개방회로 상태가 되어 A 입력이 전달되지 않는다. (High Impedance / 개방회로 상태라고 함)

 문제) 2개 이상의 게이트 아 다른 소자들의 출력이 직접 연결되면 정상상태에서 논리회로가 동작하지 않고 게이트가 손상될 수 있음




 문제해결) 3-상태 버퍼를 사용하여 2개 이상의 게이트 아 다른 소자들의 출력을 연결




	B (제어신)	A (입력)	C (출력)
고어짐 <	0	0	Z
	0	1	Z
연결 <	1	0	0
	1	1	1

 ⊗ Z = 높은 임피던스 상태
: 높은 저항과 임피던스로
전류가 흐르지 않을 때




B	A	C
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

↑
입력이 반전됨

 

B	A	C
0	0	0
0	1	1
1	0	Z
1	1	Z

 


B	A	C
0	0	1
0	1	0
1	0	Z
1	1	Z

⊕ 3상 버퍼를 이용하여 MUX 구현할 수 있음

tb_elec_engineer@naver.com

gm

 

B=1 이면 아래 버퍼가 동작가능

$$\therefore C=D$$

$$A=0$$

⇒ 충돌이 일어나지 않음

B=0 이면 위 버퍼가 동작가능

$$\therefore A=D$$

$$C=0$$

(원래는 충돌이 일어날 수 있는 상황이지만

3상 버퍼를 이용하여 충돌이 일어나지 않았다)

∴ 두개의 출력을 연결해줄 때 3상 버퍼를 이용

9.4 디코더와 인코더

디코더란?


① 코드 변환기 : (예) 2진수 코드 입력에 해당하는 10진수를 출력

② 최소항 생성기 : n개의 입력 변수에 대해 2^n 개의 최소항을 생성

→ 진리표에서 한 행만 1이 되고 나머지는 0이 되는 경우 ⇒ 디코더 안에 AND 게이트가 있음을 알 수 있음

3 to 8 line Decoder

: 3개 입력과 2^3 개의 최소항을 갖는 디코더

 

a	b	c	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1


⊗ 디코더 응용

$$Sum = \sum m(1, 2, 4, 7) \rightarrow \text{뽑아서 더하면 됨}$$

⊗ Y₀은 000 일 때 출력됨

입력값의 각 조합에 대해 출력된 중 하나만 1이 된다

: 4개의 입력과 2⁴개의 최대항을 갖는 디코더

 


위 디코더를 사용하여 원하는 함수를 구현할 수 있다.

ex) $f_1(a, b, c, d) = m_1 + m_2 + m_4$ \approx NAND 게이트를 사용하여 생성하기
 $f_2(a, b, c, d) = m_4 + m_7 + m_9$

$\Rightarrow f_1 = m_1 + m_2 + m_4 = (m'_1 m'_2 m'_4)'$

 $f_2 = m_4 + m_7 + m_9 = (m'_4 m'_7 m'_9)'$




인코더란? 디코더의 반대

하나만 1 인 입력에 대하여 2진수 값을 출력

→ 동시에 하나 이상의 입력이 1이면 제일 오른쪽에 있는 1에 대해 출력을 결정

8 to 3 우선순위 인코더

 

y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	a	b	c	d
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
x	x	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
x	x	x	1	0	0	0	0	0	1	1	1
x	x	x	x	1	0	0	0	1	0	0	1
x	x	x	x	x	1	0	0	1	0	1	1
x	x	x	x	x	x	1	0	1	1	0	1
x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1

⊗ d는 모든 입력이 0 일 경우 0
아니면 1 값을 가짐


하나 이상의 입력이 1 일 경우 제일 오른쪽의 1에 대한 값을 출력하기 때문에 $y_0 \sim y_6$ 은 0 이든 1 이든 상관없이 무관함 처리함

9.5 읽기전용 메모리 (ROM)

ROM = Read- only - Memories 이란?

저장된 데이터를 바꿀 수 없고 데이터를 저장해 그 데이터를 읽어내는 읽기기능만 가능한 회로

8워드 X 4비트 ROM

 


A	B	C	F_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1

ROM에 저장되어 있는 출력들을 워드 (word) 라고 함
각 워드는 4비트 길이를 가져
"8개 워드 X 4비트 ROM" 이라고 함


3개의 입력들은 2^3 개의 워드 중 하나를 선택하기 위한 주소역할을 함

 ⊗ F_0 만 끄집어내 사용하면 F_0 의 진리표를 가지는 논리회로를 실현할 수 있음



- n개의 패턴이 디코더 입력에 인가
- 2^n 디코더 출력 중 하나가 1 (최소항 생성)
- 이 디코더 출력선이 메모리 배열의 한 워드 선택
- 이 워드에 저장된 비트 패턴이 메모리 출력선으로 전송

ROM의 내부회로 구조

 

P.17의 진리표로부터 ROM을 표현한 것이다.

진리표 출력이 0이면 ROM의 메모리 배열에 스위칭 소자가 없고

진리표 출력이 1이면 스위칭 소자가 연결되어 해당 최소항이 출력된다.

디코더를 통해 최소항들이 생성되고 스위칭 소자가 연결되면

출력이 되는데 세로줄은 OR 게이트가 생략되어 있는것이라고 생각하면 된다.

$$\therefore F_0 = \sum m(0, 1, 4, 5) = A'B' + AC'$$

$$F_1 = \sum m(2, 3, 4, 6, 7) = B + AC'$$

$$F_2 = \sum m(0, 1, 2, 6) = A'B' + BC'$$

$$F_3 = \sum m(2, 3, 5, 7) = AC + B$$

9.6 프로그래머블 논리소자

gm

→ 다양한 논리 함수를 제공하도록 프로그램이 가능한 디지털 집적회로

종류 ① 프로그래머블 조직어레이 (PLA)

② 프로그래머블 어레이조직 (PAL) : 특별한 형태의 PLA

① 프로그래머블 조직어레이 (PLA)

ROM 과 동일한 기본기능 수행 : 저장된 데이터를 읽어내는 읽기 기능만 가능한 회로


m 개 입력과 m 개의 출력을 가짐

2^n 워드 X m 비트 ROM 이라고 표시

ROM의 내부조직과는 다름 → AND-OR 배열로 이루어져 있는데

입력변수 중 필요한 곱항만 실현시켜 OR 배열로 만듦

PLA의 내부조직

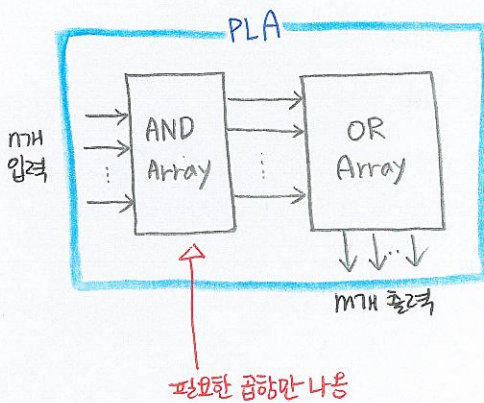

$$F_0 = A'B' + AC'$$

$$F_1 = B + AC'$$

$$F_2 = A'B' + BC'$$

$$F_3 = AC + B$$

→ 밑줄 친 항들이 필요한 곱항들


밑줄이 없는 항들은 다른 항수에 이미 포함되어 있어

안들 때 뺀아서 사용하면 된다

tb_elec_engineer@naver.com

(gm)

↓
PLA 실현

 

가로는 AND 게이트가
세로는 OR 게이트가 연결되어 있다고 생각!

↓
PLA 표

필요한 곱항들

Product Term	Inputs			Outputs			
	A	B	C	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃
A'B'	0	0	-	1	0	1	0
AC'	1	-	0	1	1	0	0
B	-	1	-	0	1	0	1
BC'	-	1	0	0	0	1	0
AC	1	-	1	0	0	0	1

$$F_0 = A'B' + AC'$$

$$F_1 = AC' + B$$

$$F_2 = A'B' + BC'$$

$$F_3 = B + AC$$

↓
변수의 보수: 0
변수: 1

-: 없음

↓
해당 곱항이 존재: 1
// 존재 X: 0

gm

예제) $f_1 = a'bd + abd + ab'c' + b'c$
 $f_2 = a'bd + c$
 $f_3 = abd + ab'c' + bc$


→ 필요한 곱항들 밑줄 표시

PLA 표

	a	b	c	d	f_1	f_2	f_3
$a'bd$	0	1	-	1	1	1	0
abd	1	1	-	1	1	0	1
$ab'c'$	1	0	0	-	1	0	1
$b'c$	-	0	1	-	1	0	0
c	-	-	1	-	0	1	0
bc	-	1	1	-	0	0	1

(a) PLA table

PLA 구조

 


(b) PLA structure

② 프로그래머블 어레이조직 (PAL)


AND 배열은 프로그램이 가능하지만 OR 배열은 고정되어 있는 특별한 형태의 PLA

구조는 PLA와 같다

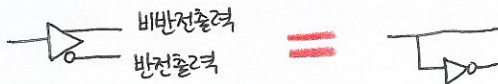


AND 배열의 연결은 X로 표시

gm

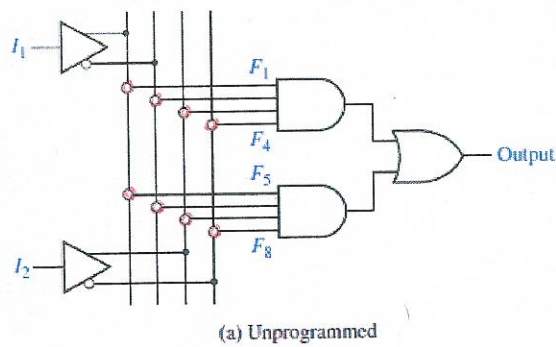

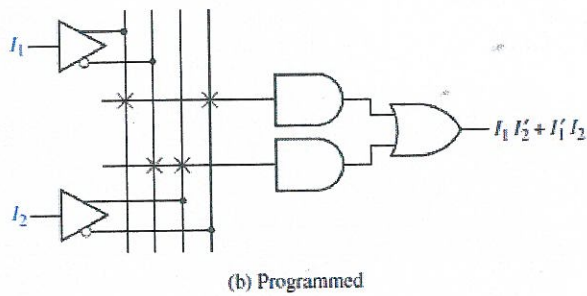○ : 연결할 수 있음을 나타내는 표시
즉, 프로그램을 하지 않은 상태이다



$I_1 I_2 + I_1' I_2$ 함수를 구현하기
위해 PAL 을 사용

예제) PAL 을 이용하여 전덧셈기 설계하기

전덧셈기 논리식

$$\text{Sum} = X'Y'C_{in} + X'YC'_{in} + XY'C'_{in} + XYC_{in}$$

$$C_{out} = XC_{in} + YC_{in} + XY$$

